FICHE DE TEST

PANEL DE CONTRÔLE DE BORD

Témoin de verrouillage des portes | LED rouge

Responsable _____

Livrable _____

Échéance _____

I VÉRIFICATION THÉORIQUE DU CAHIER DES CHARGES


0. Intensité lumineuse relative


---

1. Vérification de la correspondance de la LED rouge

Tracer les points de fonctionnement sur les deux courbes.

Typical Characteristics

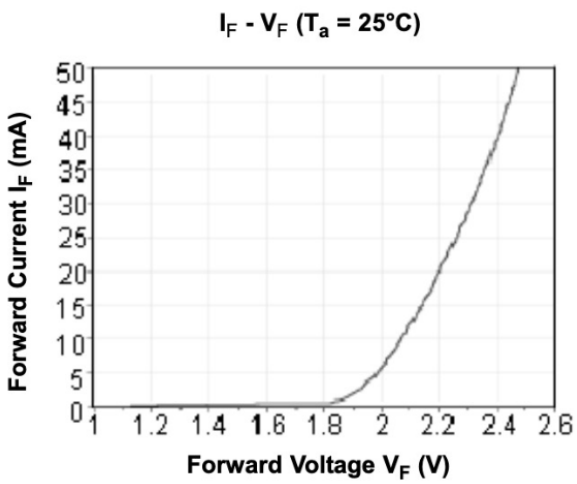

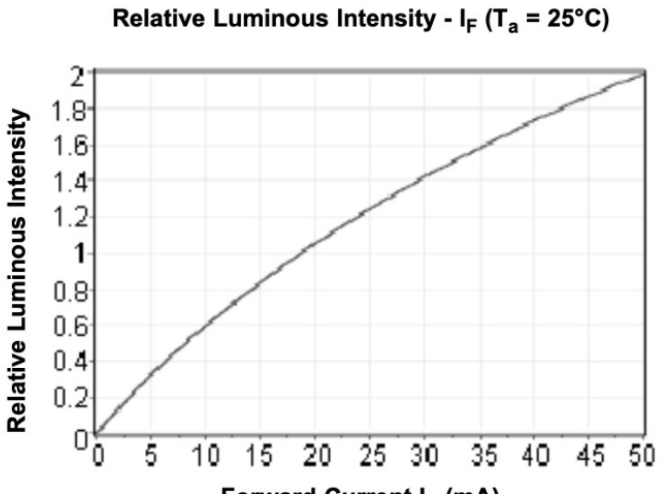

2. Tension souhaitée aux bornes de la LED

---


3. Intensité du courant souhaitée dans la LED rouge

PANEL DE CONTRÔLE DE BORD

Simulation et contrôle du montage | LED rouge

II VÉRIFICATION PAR SIMULATION DU CAHIER DES CHARGES

Représentation du circuit de simulation

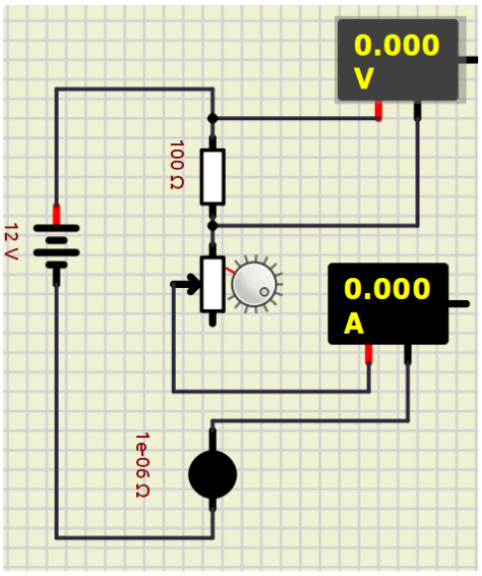

4. Valeur simulée du potentiomètre

5. Tension simulée aux bornes de la LED

6. Intensité simulée du courant dans la LED rouge

7. Tension anode-cathode de la LED

III TRAVAIL SUR POSTE ÉLECTRONIQUE

9. Tension sur la LED mesurée

10. Intensité du courant dans la LED rouge mesurée

11. **Validation de l'enseignant**